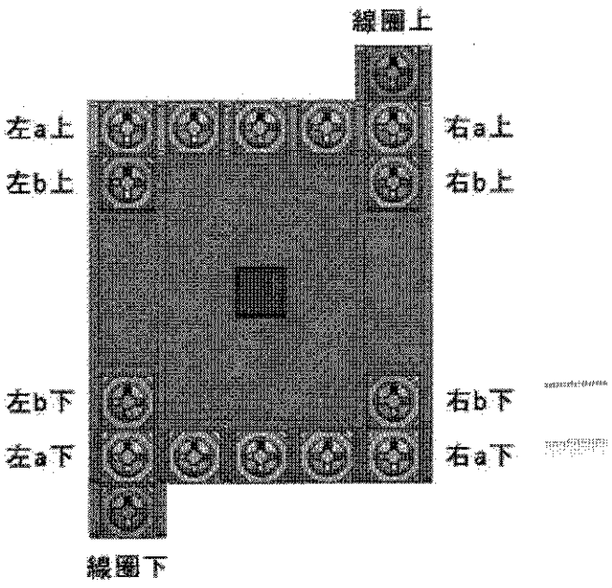
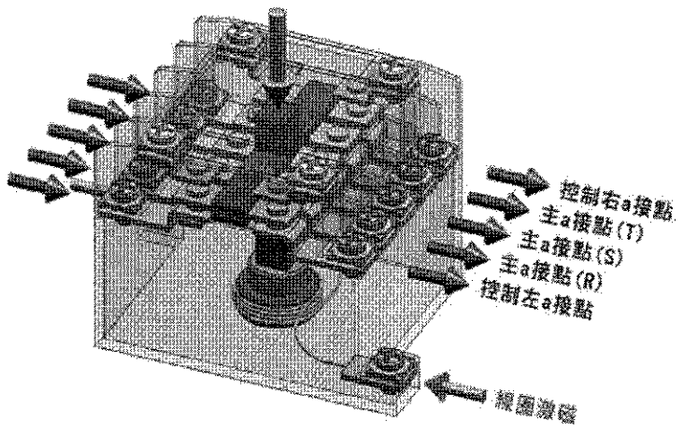
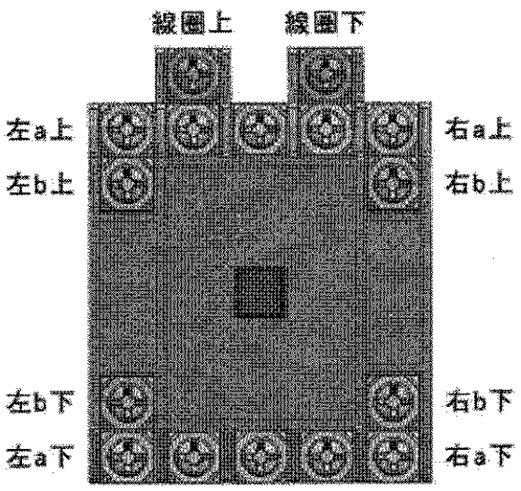
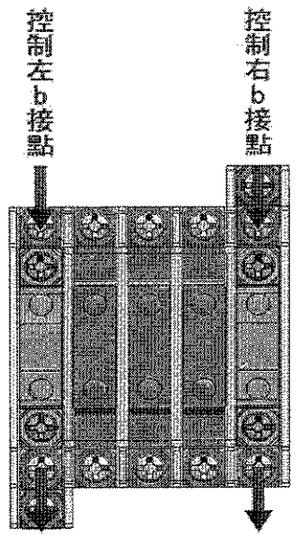
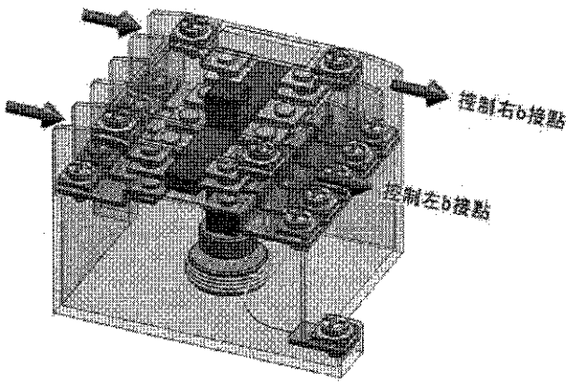
MC 結構圖

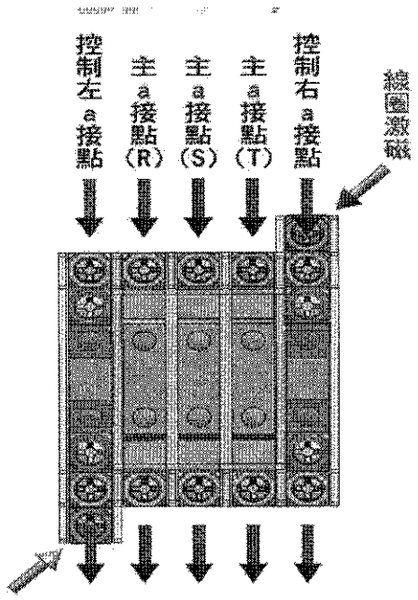

線圈上
左a上
左b上
右a上
右b上
左b下
左a下
右b下
右a下
線圈下

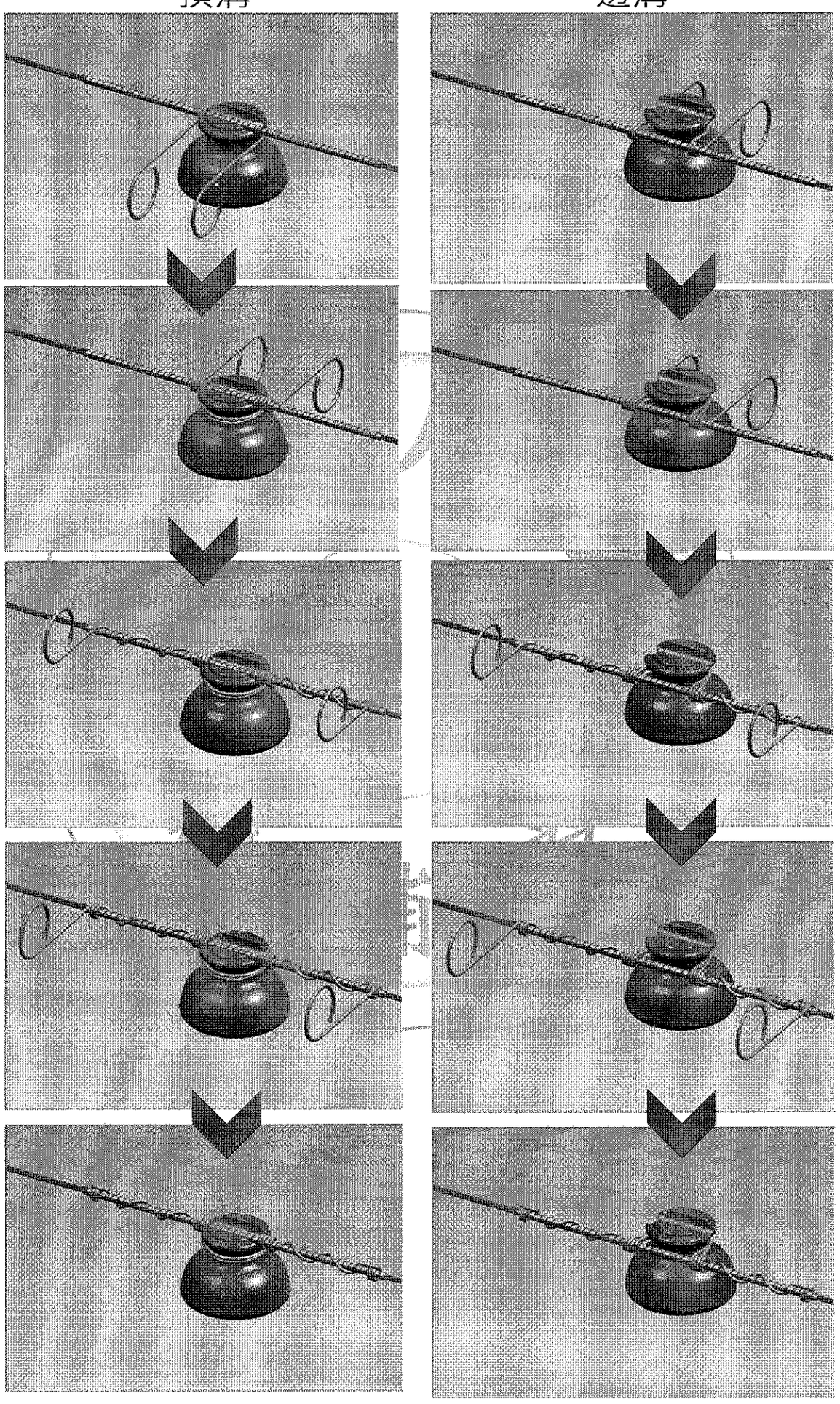

控制右a接點
主a接點(T)
主a接點(S)
主a接點(R)
控制左a接點
線圈激磁


線圈上
線圈下
左a上
左b上
右a上
右b上
左b下
左a下
右b下
右a下

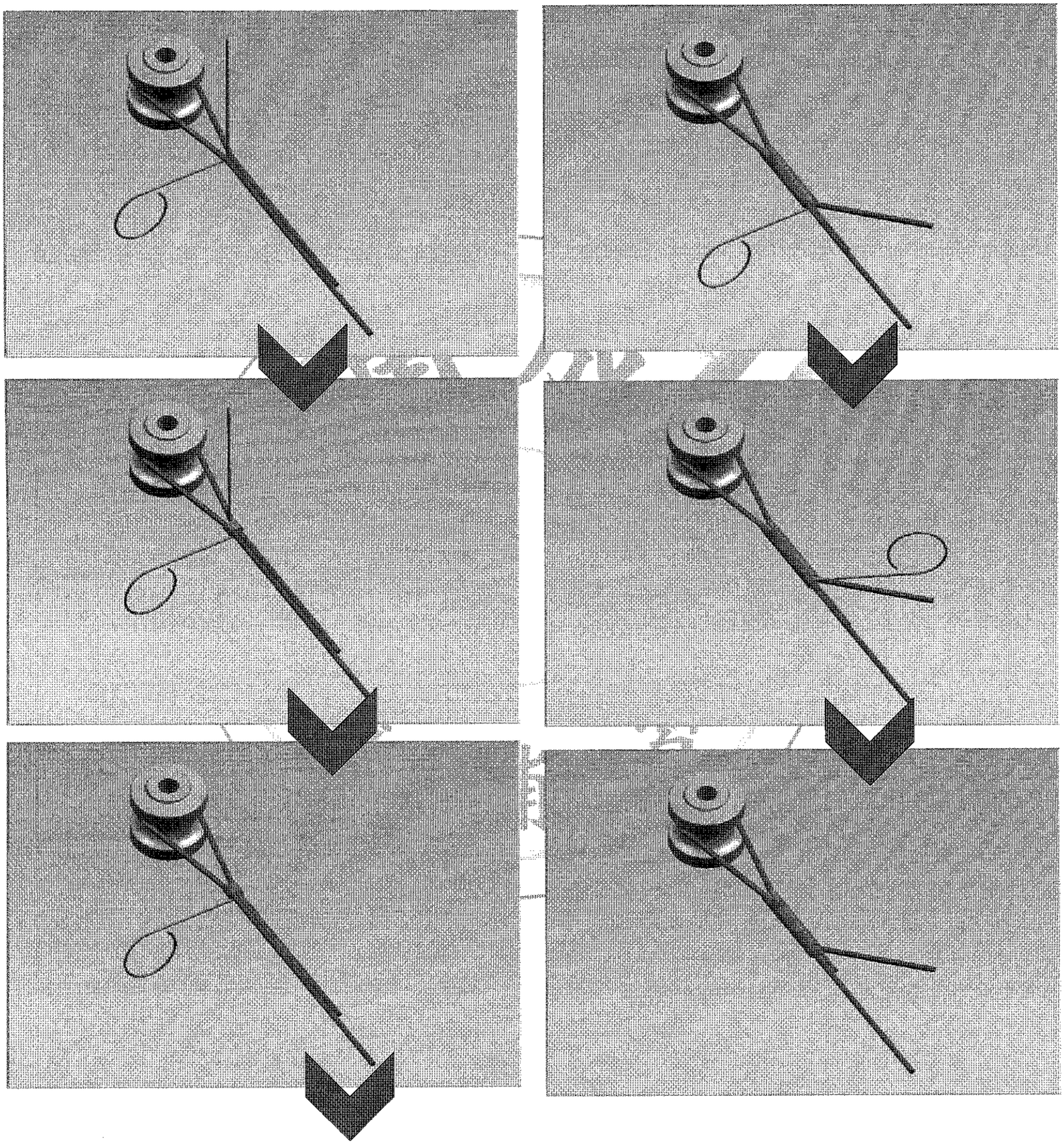

控制左b接點
控制右b接點


控制右b接點
控制左b接點

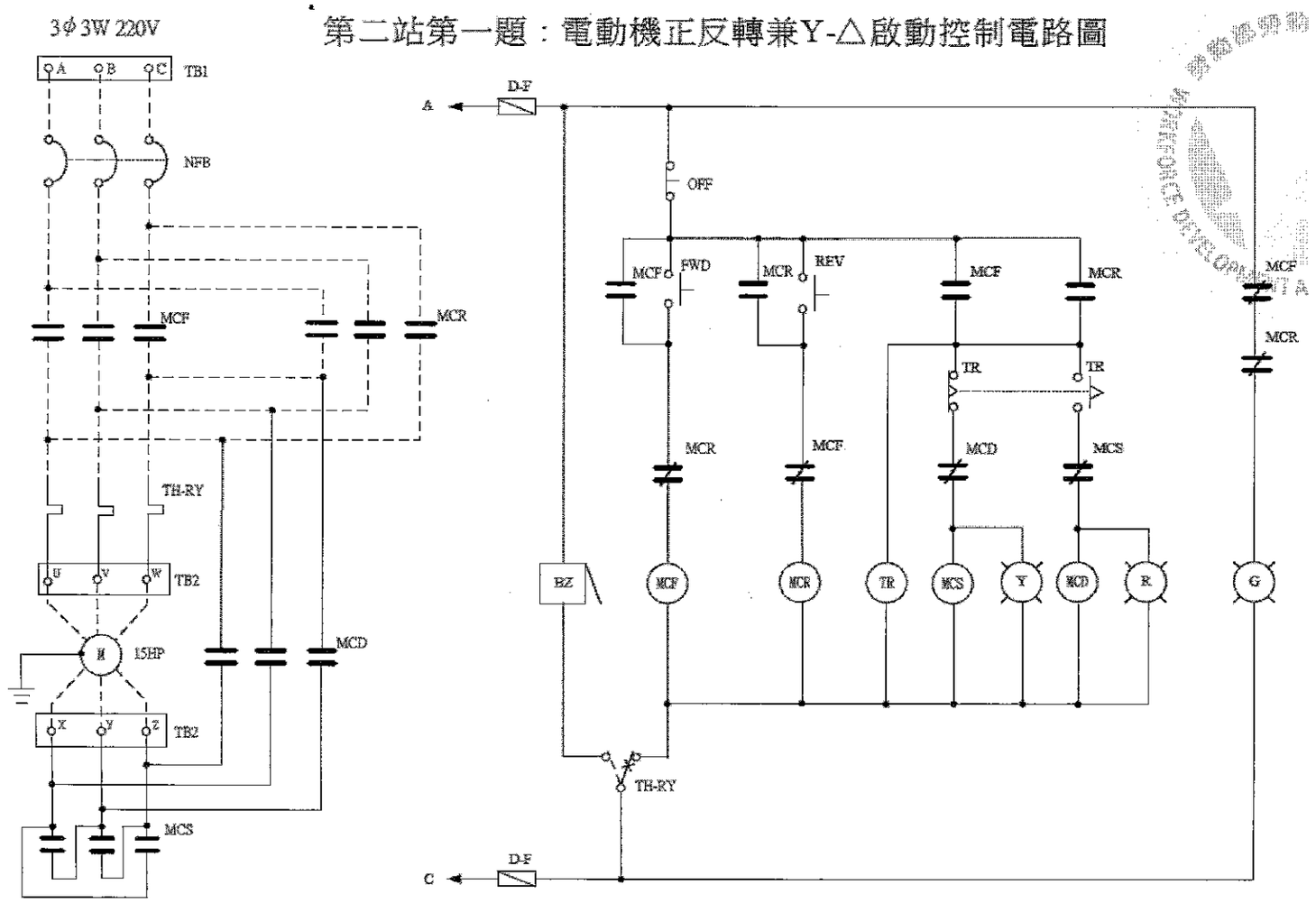

控制左a接點
主a接點(R)
主a接點(S)
主a接點(T)
控制右a接點
線圈激磁


頂溝
邊溝


終端紮線




第二站第一題：電動機正反轉兼Y-△啟動控制電路圖




第二站第二題：電動機正反轉兼Y-△啟動附瞬時停電保護控制電路圖

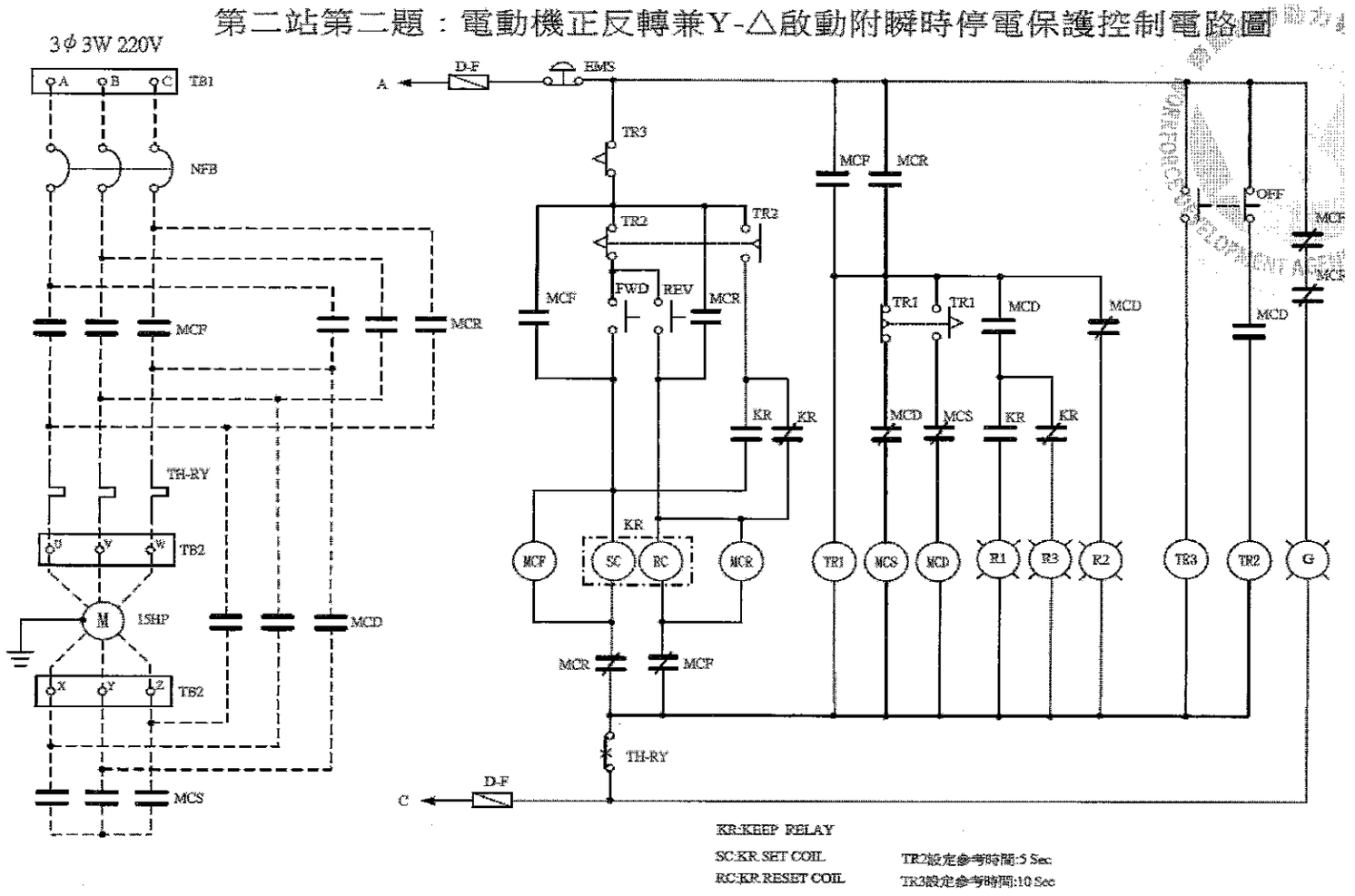


第二站 第三題：兩台抽水泵手動、自動交替控制電路圖

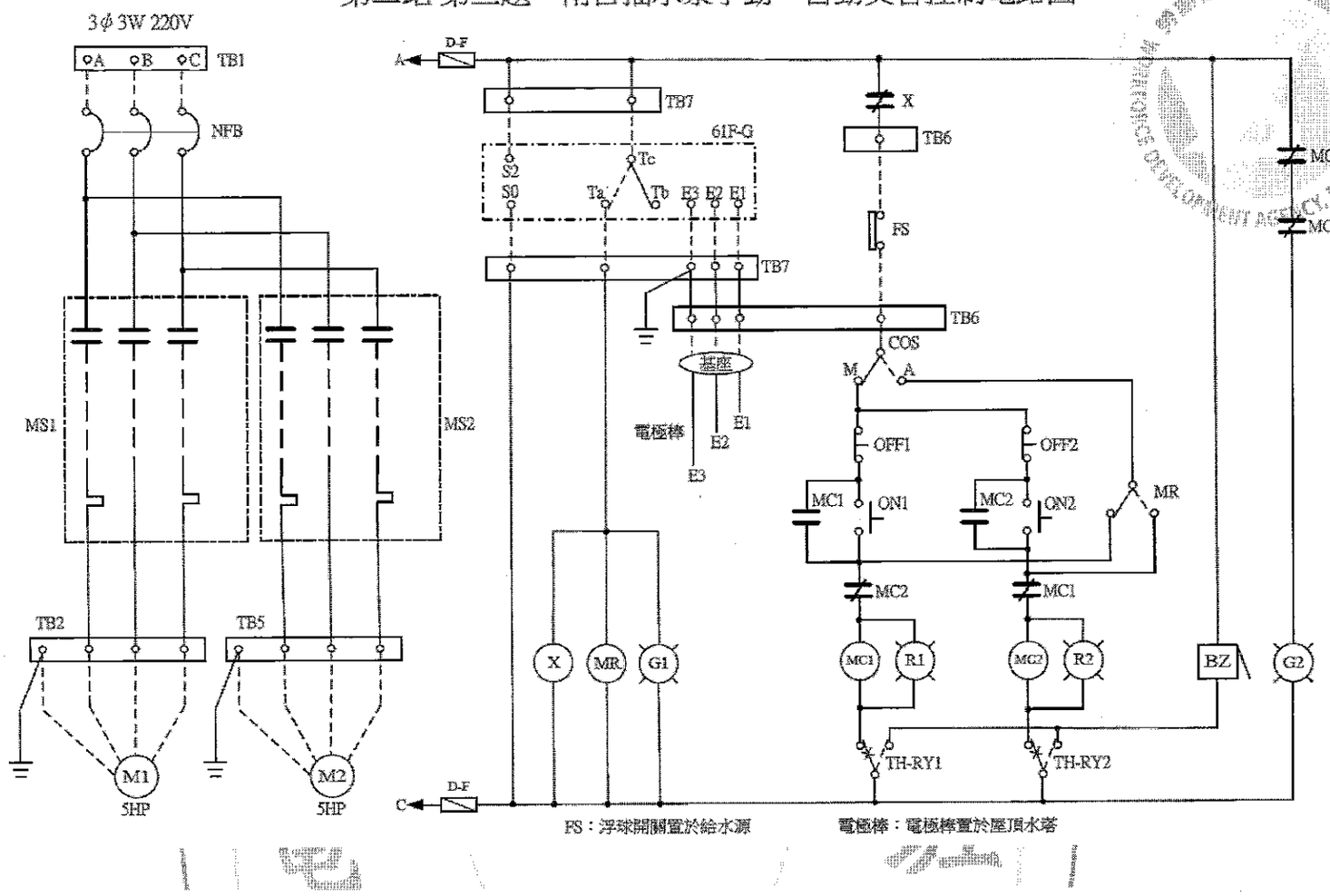


第二站第四題：污排水泵手動、自動交互兼異常水位並列運轉控制電路圖

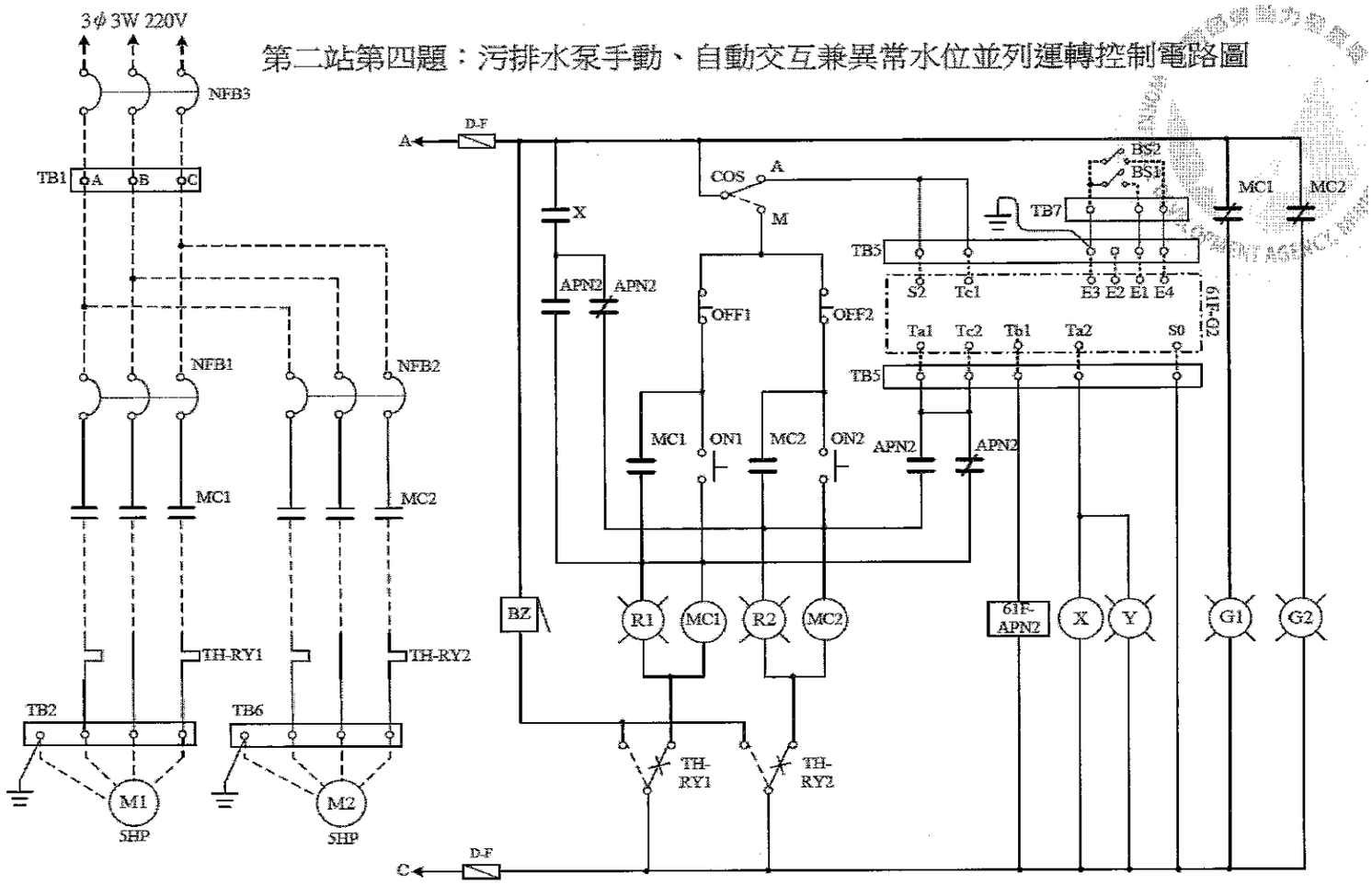

第二站第五題：沖床機自動計數直流煞車控制電路圖

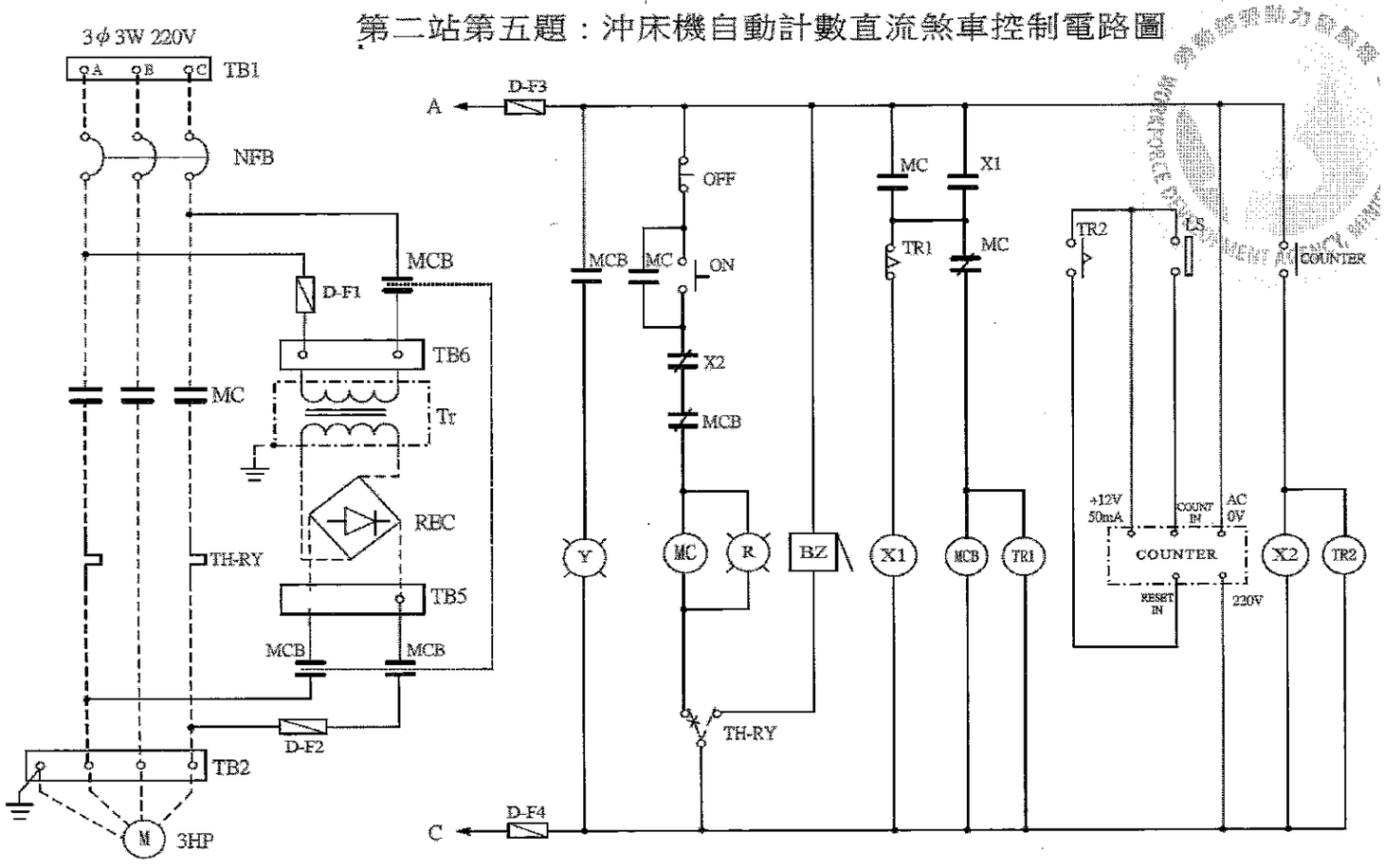

第二站 第六題：大門控制電路圖

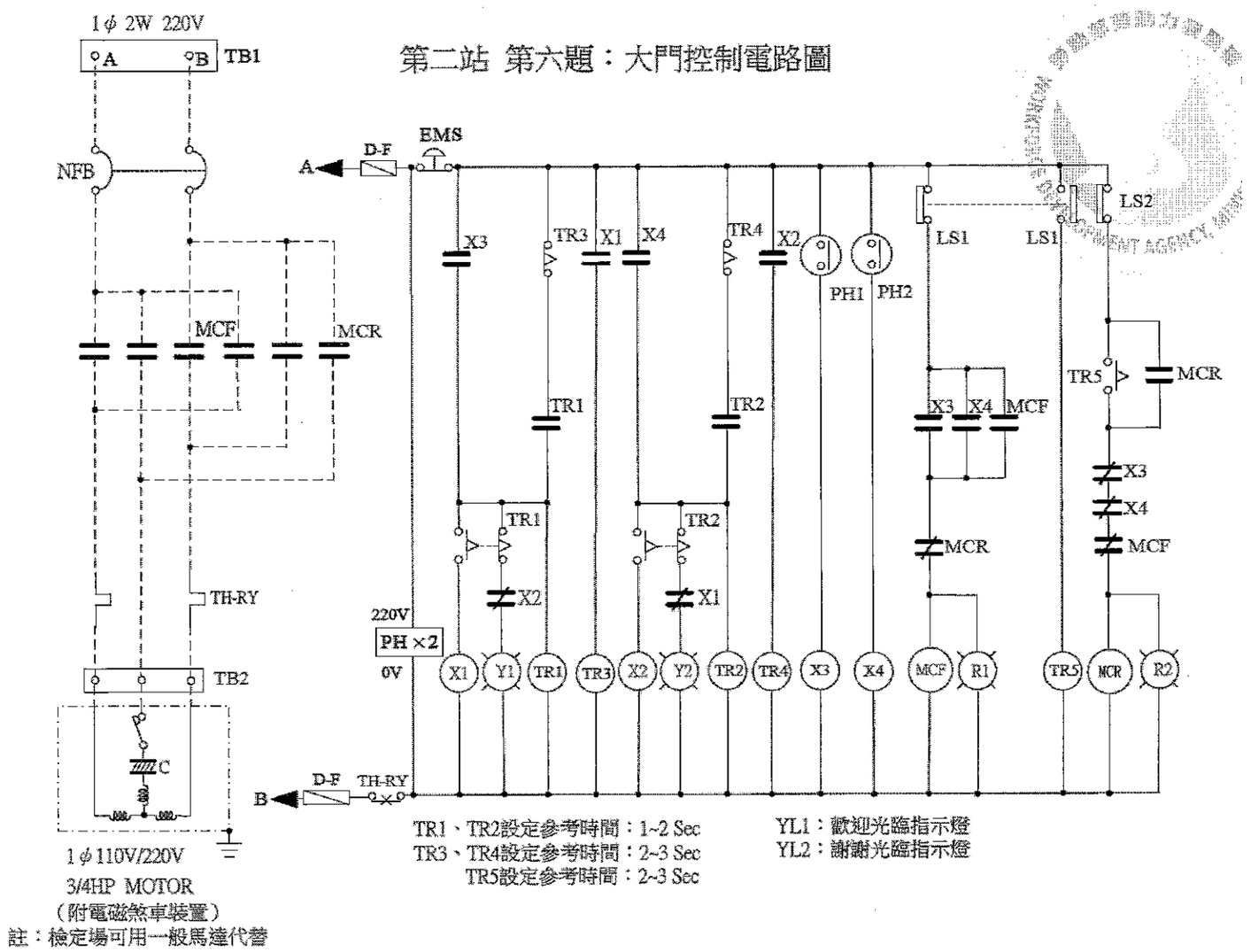


TR1、TR2設定參考時間：1~2 Sec
TR3、TR4設定參考時間：2~3 Sec
TR5設定參考時間：2~3 Sec

YL1：歡迎光臨指示燈
YL2：謝謝光臨指示燈


註：檢定場可用一般馬達代替

第二站 第七題 ：常用電源與備用電源自動切換控制電路圖

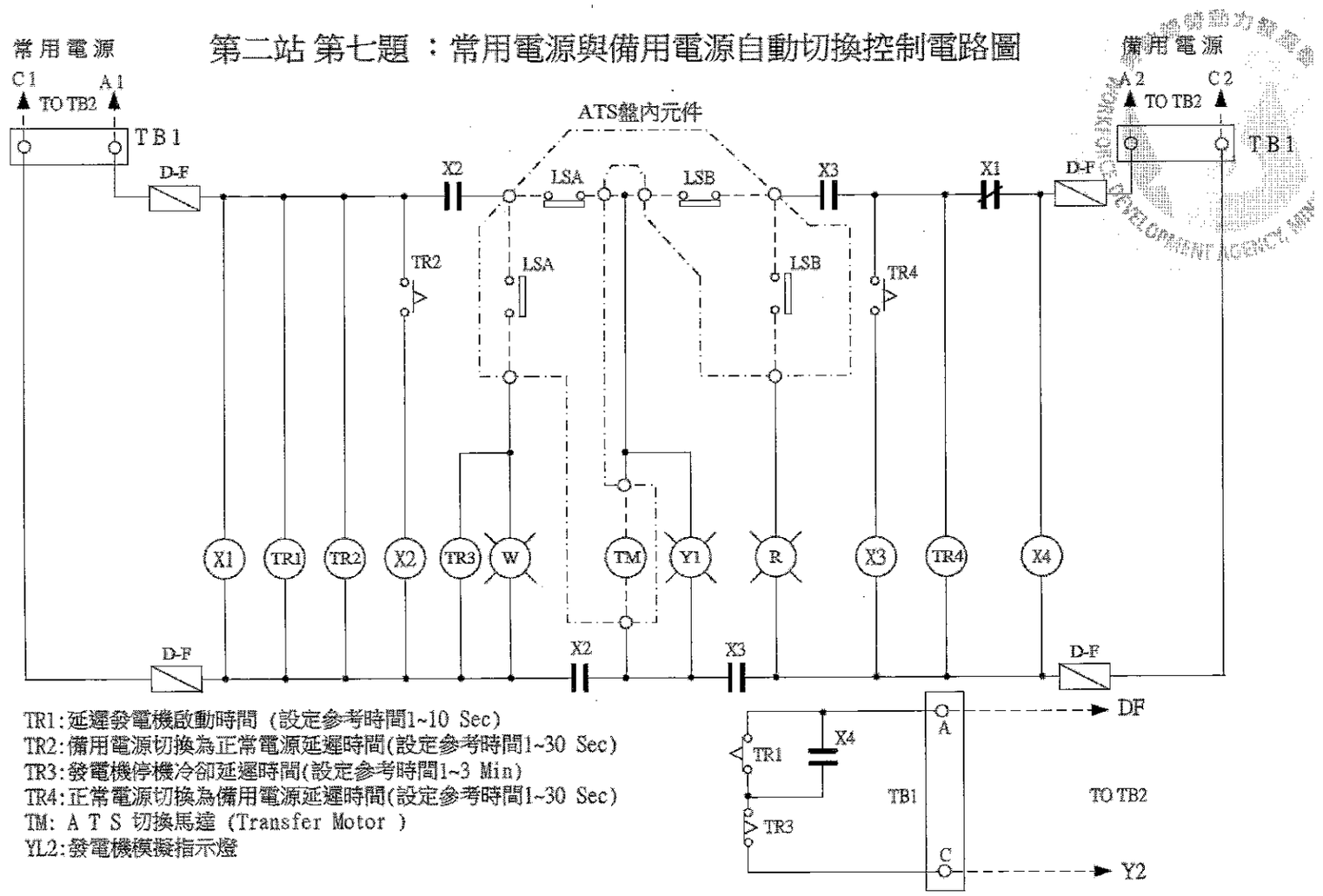


TR1:延遲發電機啟動時間 (設定參考時間1~10 Sec)
TR2:備用電源切換為正常電源延遲時間(設定參考時間1~30 Sec)
TR3:發電機停機冷卻延遲時間(設定參考時間1~3 Min)
TR4:正常電源切換為備用電源延遲時間(設定參考時間1~30 Sec)
TM: A T S 切換馬達 (Transfer Motor)
YL2:發電機模擬指示燈

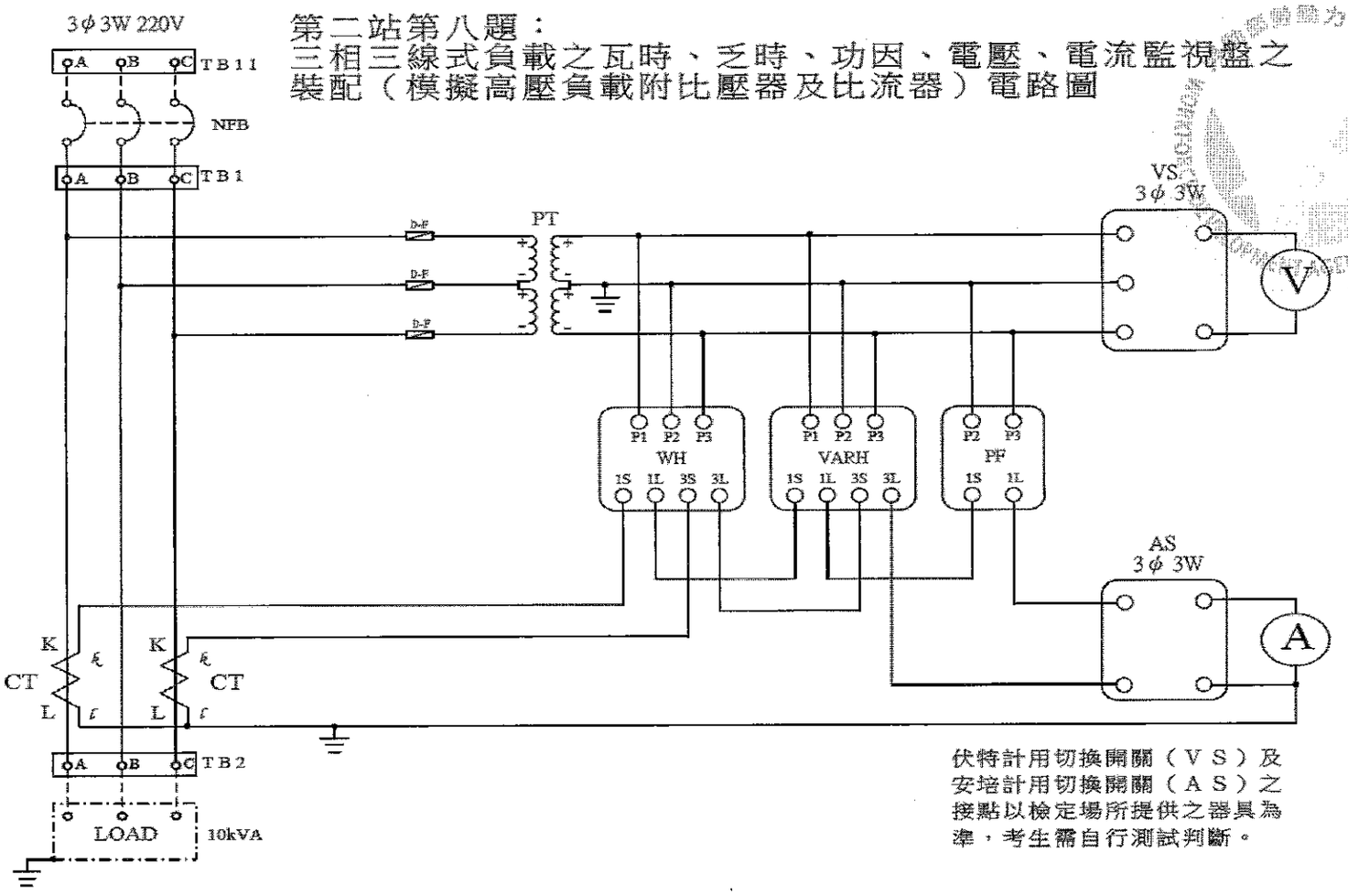第二站第八題：
三相三線式負載之瓦時、乏時、功因、電壓、電流監視盤之裝配（模擬高壓負載附比壓器及比流器）電路圖




伏特計用切換開關（ＶＳ）及安培計用切換開關（ＡＳ）之接點以檢定場所提供之器具為準，考生需自行測試判斷。


第一題

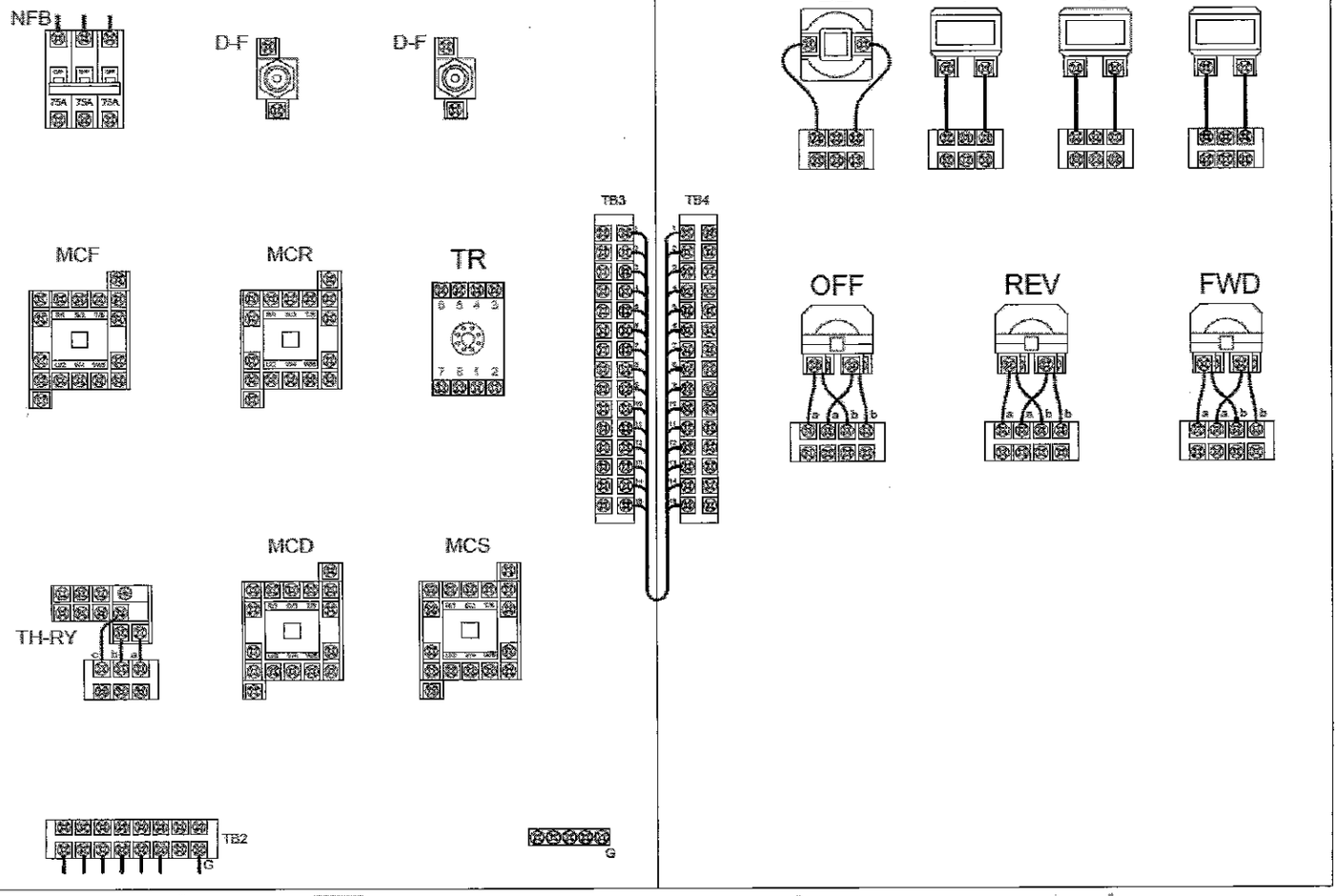

NFB
D-F
D-F
BZ
Y
R
G
MCF
MCR
TR
TB3
TB4
OFF
REV
FWD
MCD
MCS
TH-RY
TB2
G

第二題

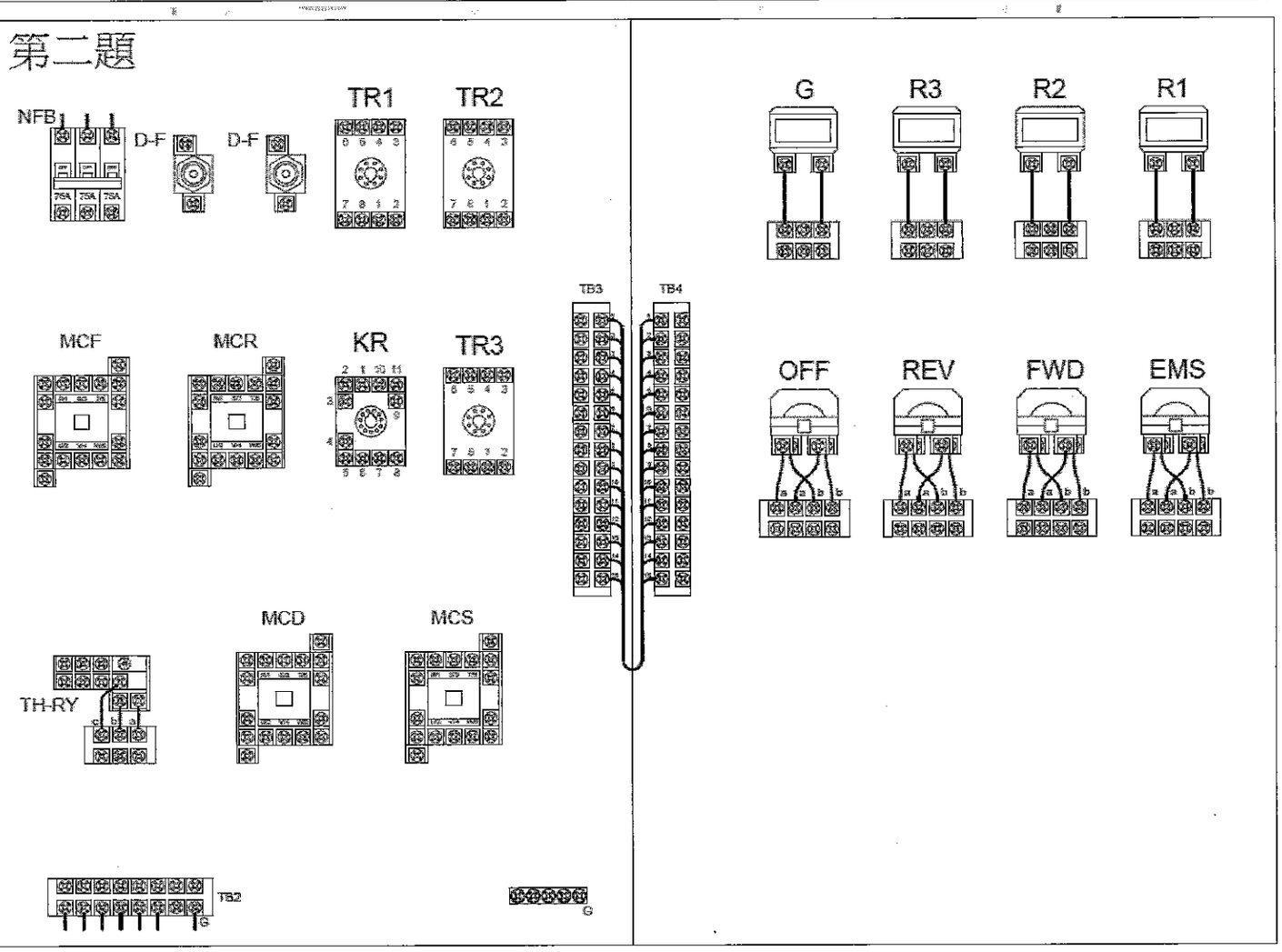

NFB
D-F
D-F
TR1
TR2
G
R3
R2
R1
MCF
MCR
KR
TR3
TB3
TB4
OFF
REV
FWD
EMS
MCD
MCS
TH-RY
TB2
G


第三題

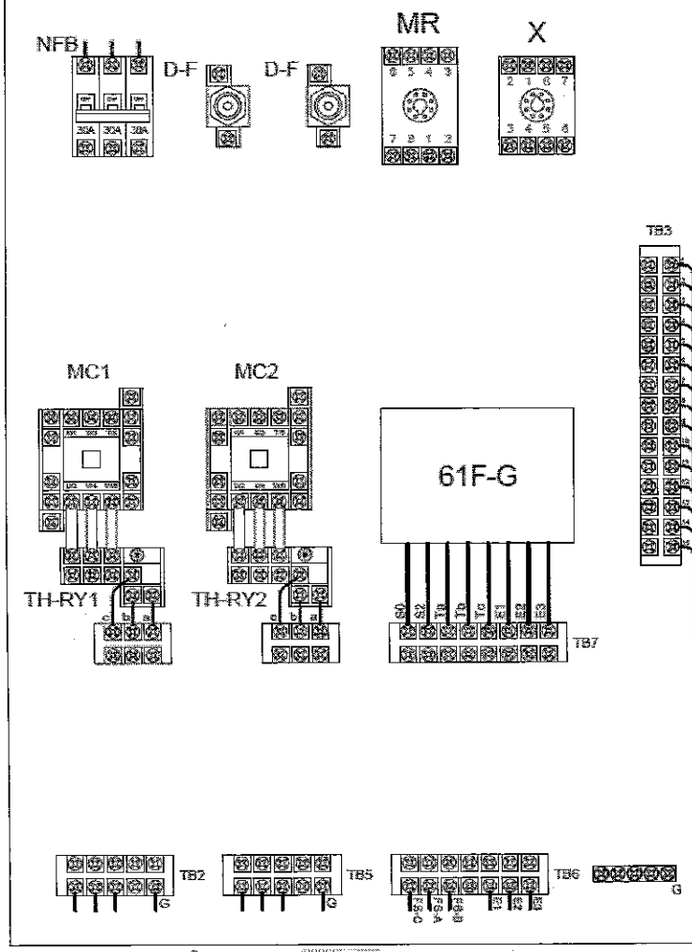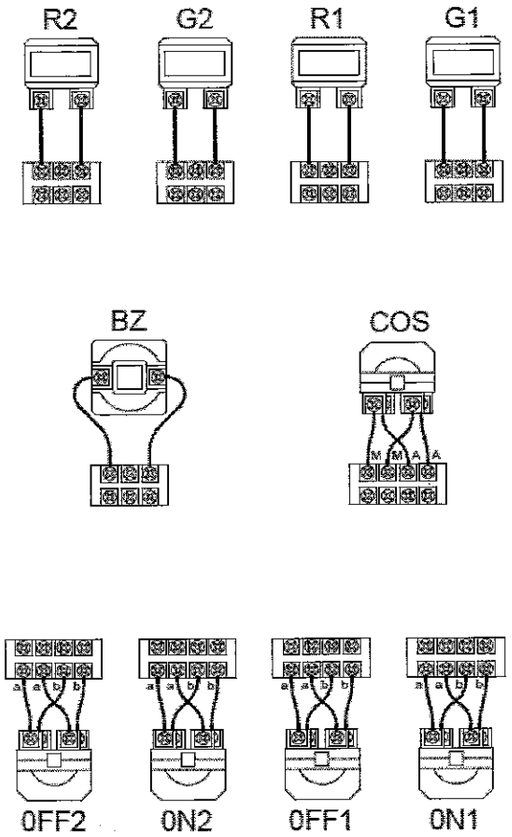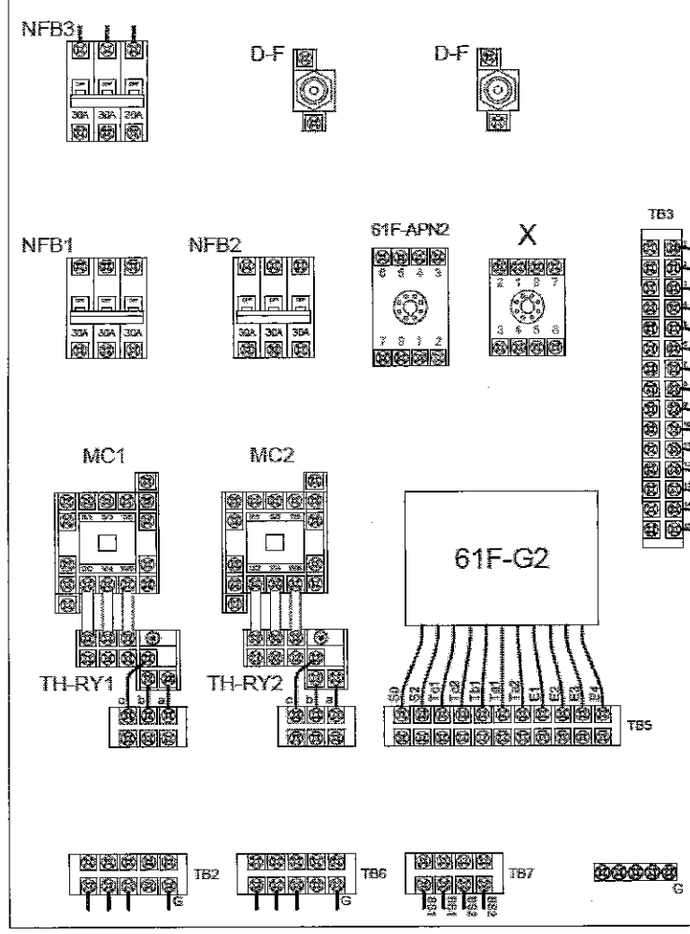
NFB
D-F
D-F
MR
X
MC1
MC2
61F-G
TH-RY1
TH-RY2
TB3
TB4
TB7
TB2
TB5
TB6
G



R2
G2
R1
G1
BZ
COS
M
M
A
A
OFF2
ON2
OFF1
ON1

第四題



NFB3
D-F
D-F
NFB1
NFB2
61F-APN2
X
TB3
TB4
MC1
MC2
61F-G2
TH-RY1
TH-RY2
TB5
TB2
TB6
TB7
G

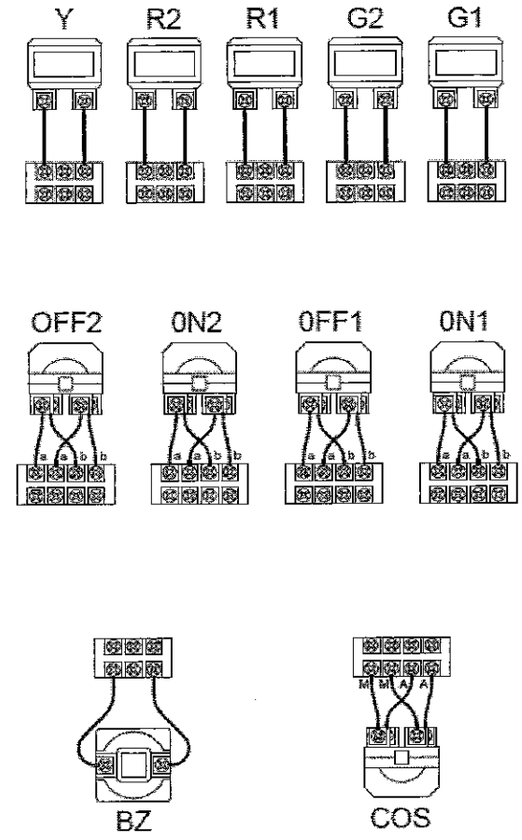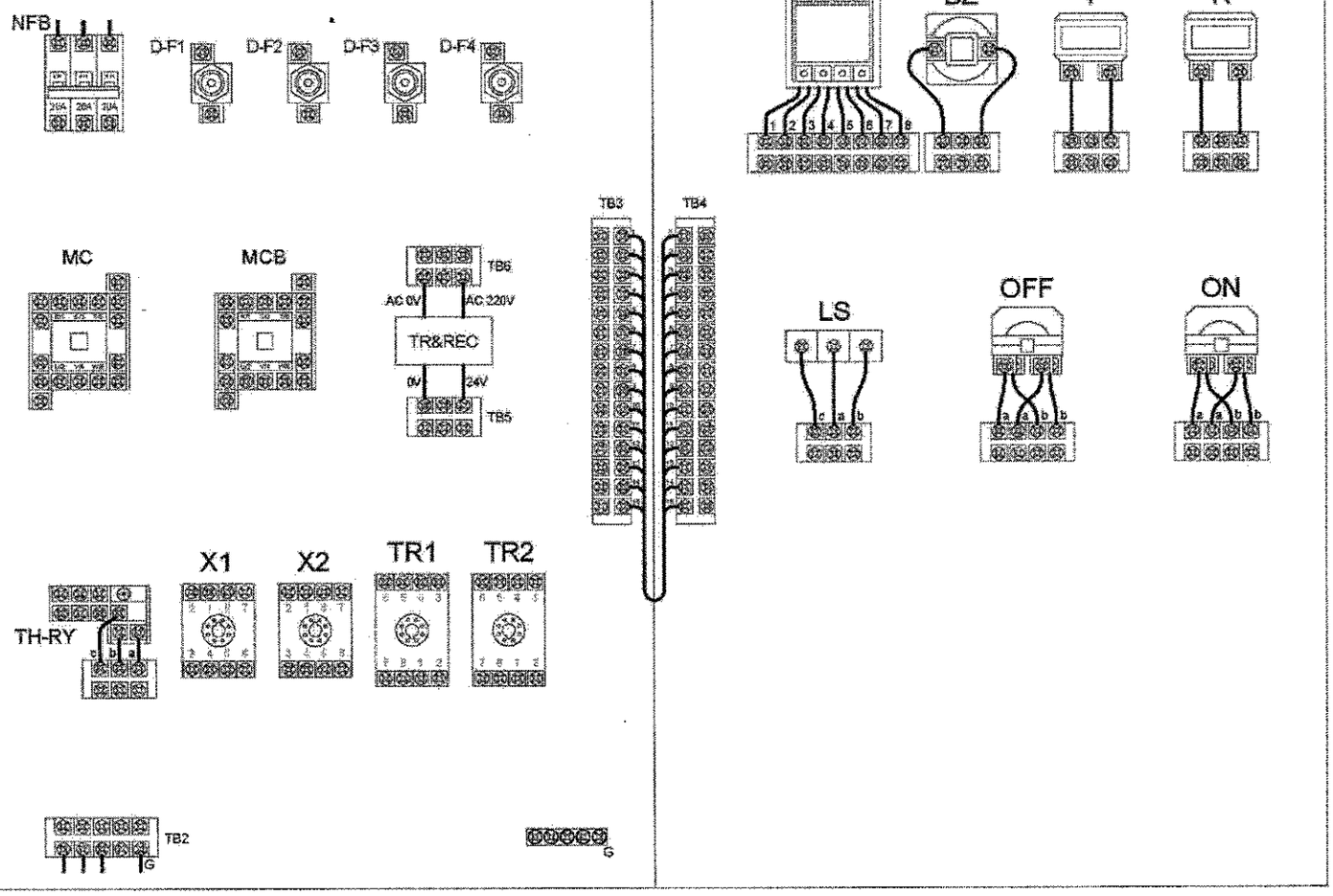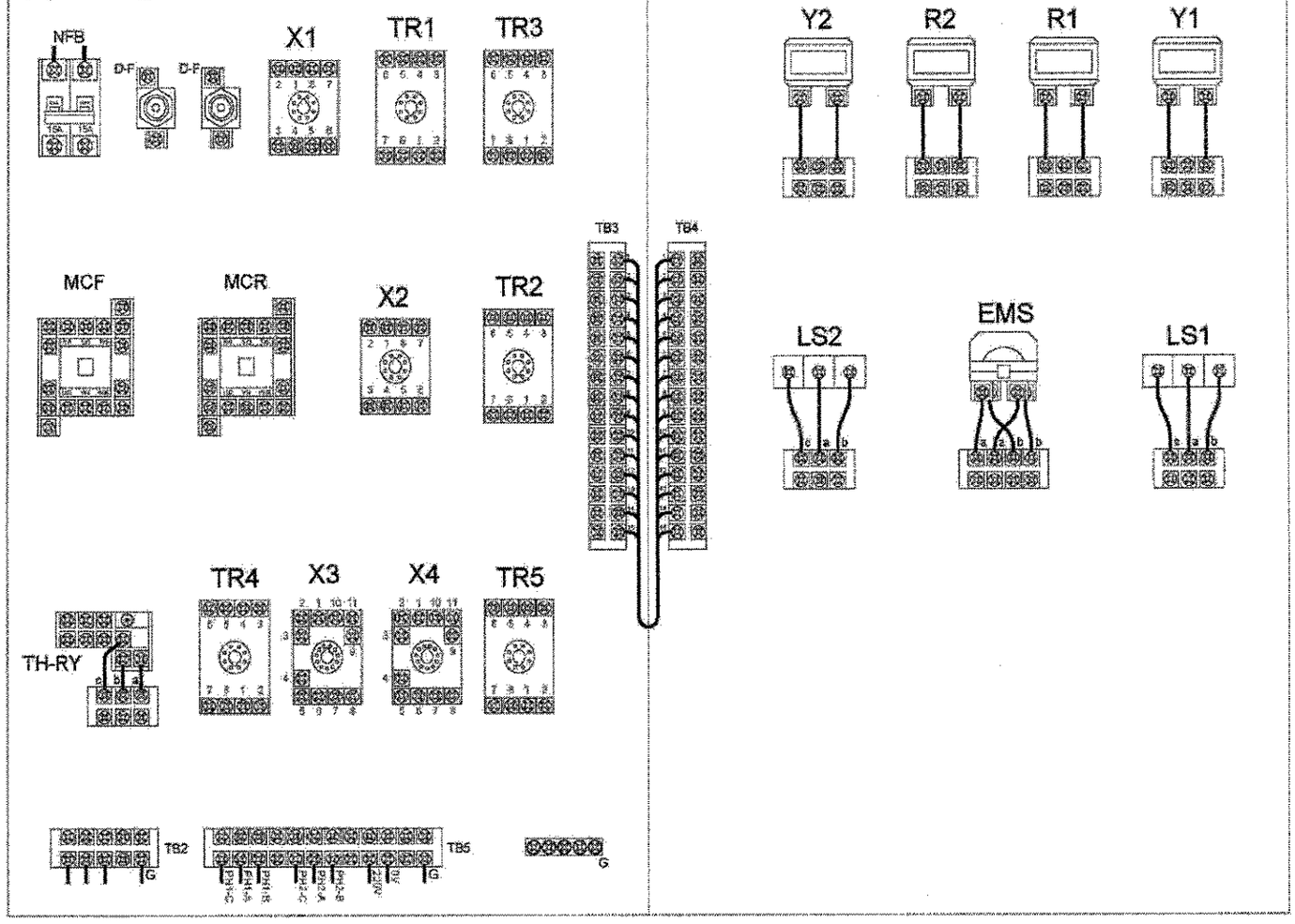
Y
R2
R1
G2
G1
OFF2
ON2
OFF1
ON1
BZ
COS
M
M
A
A


第五題


NFB
D-F1
D-F2
D-F3
D-F4
MC
MCB
TB6
AC 0V
AC 220V
TR&REC
0V
24V
TB5
TB3
TB4
TH-RY
X1
X2
TR1
TR2
TB2
G
COUNTER
BZ
Y
R
LS
OFF
ON


第六題


NFB
D-F
D-F
X1
TR1
TR3
MCF
MCR
X2
TR2
TB3
TB4
TH-RY
TR4
X3
X4
TR5
TB2
TB5
G
Y2
R2
R1
Y1
LS2
EMS
LS1

第七題

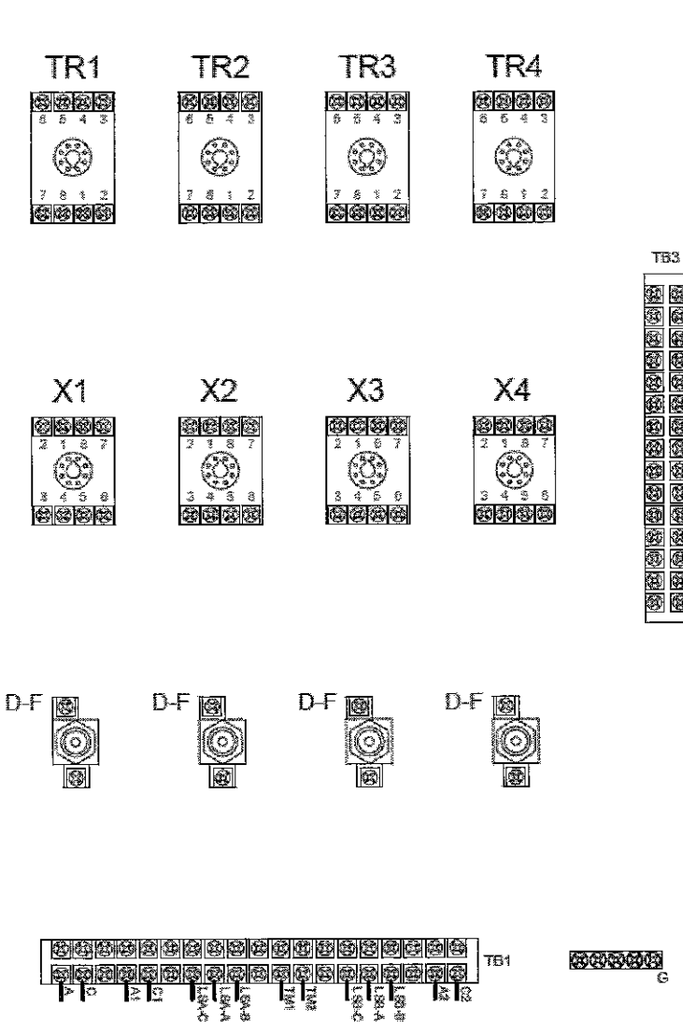
TR1
TR2
TR3
TR4
X1
X2
X3
X4
D-F
D-F
D-F
D-F
TB3
TB4
Y1
R
W
TB1
G

第八題

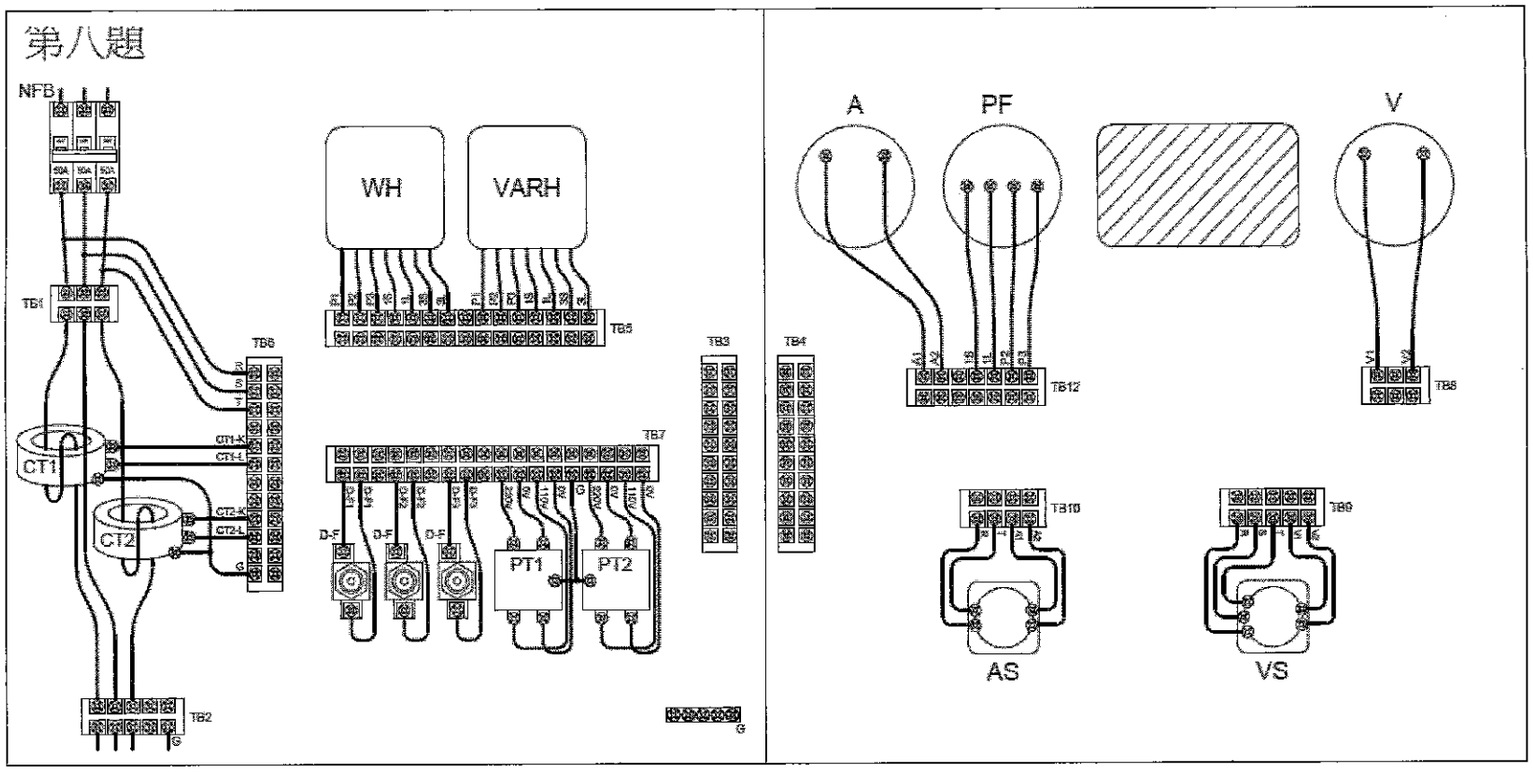
NFB
WH
VARH
TB5
TB6
TB7
TB3
TB4
CT1
CT2
CT1-K
CT1-L
CT2-K
CT2-L
D-F
PT1
PT2
TB2
G
A
PF
V
TB12
TB8
TB10
TB9
AS
VS